



Sperrdioden optional aber empfehlenswert! Gibt es als Zwischenstecker, siehe meine Empfehlungsseite.

Sperrdioden optional aber empfehlenswert! Gibt es als Zwischenstecker, siehe meine Empfehlungsseite!

Balkonkraftspeicher Zendure AIO 2400

Beispiel für Standard Beschaltung mit 8 Solarpanels. Drei der 210W Module und ein 440W Modul sind in andere Himmelsrichtung ausgerichtet um PV Eingänge nicht zu überlasten.
 Dokumentation, Tipps und Bezugsquellen auf der Seite <https://www.tueftler-und-heimwerker.de/category/elektronik/>

Zendure AIO2400 Speicher 2400Wh

230V Einspeisung per Schuko Stecker

2140W Peak durch unterschiedliche Ausrichtung

Firma	Titel	Sachnummer	
Projektbeschreibung unter https://www.tueftler-und-heimwerker.de	Beschaltung mit 8 Panels. Davon 6 flexible Panels	Dokumentenart	
	Erstellt durch Frank	Letzte Modifizierung 14.04.2024	
Abteilung	Genehmigt von	Maßstab	Blatt 1